

1.

• capacitancia •


→ definición

→ serie - paralelo

Física II

ing. Claudia Contreras


Definición de Capacitancia

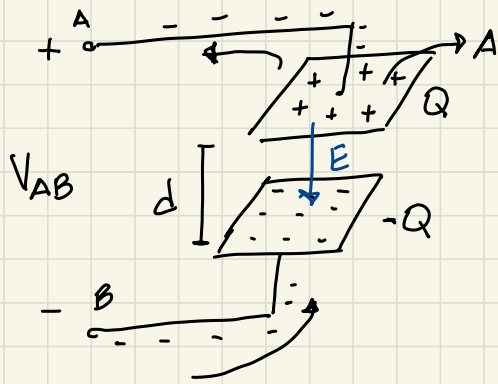


$$|\vec{E}| = \frac{|\sigma|}{\epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad 1 \frac{C}{V} = 1 \text{ Faradio}$$

Simbología

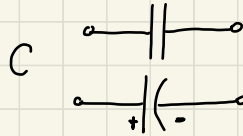

placas paralelas

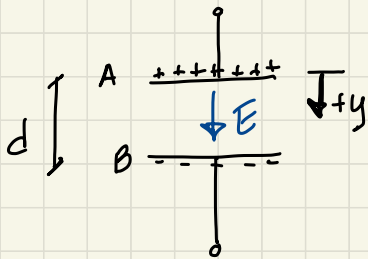


$$\Delta V = V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{y}$$

$$= \int_0^d \frac{\sigma}{\epsilon_0} dy = \frac{\sigma y}{\epsilon_0} \Big|_0^d = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

$$\Delta V = \frac{Qd}{A\epsilon_0}$$


$$\Delta V = Ed$$

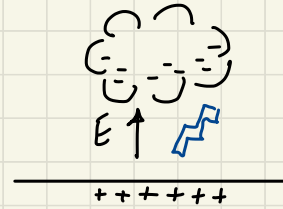$V_{MAX} \rightarrow$ Voltaje de ruptura
 $E_{MAX} \rightarrow$ resistencia dieléctrica



Simbología


fuentes
de
voltaje CD.

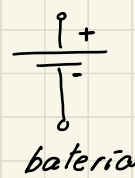

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{A\epsilon_0}} = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$


capacitor esférico

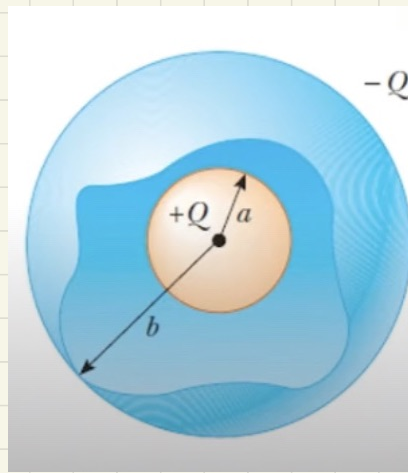

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$C = \frac{ab}{k(b-a)}$$

capacitor cilíndrico

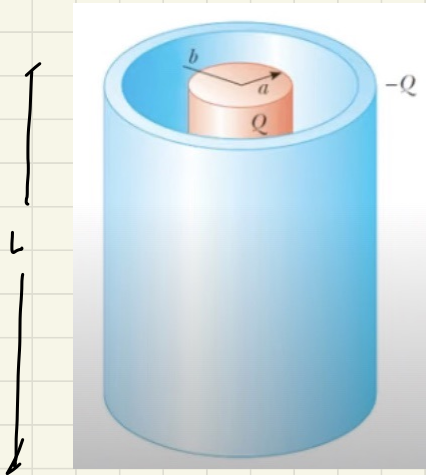


$$C = \frac{L}{2k \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Conexión de Capacitores

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$


Serie

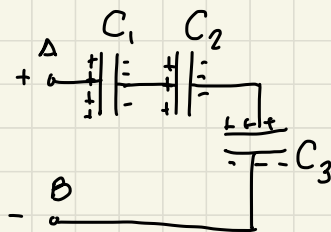

$$Q_1 = Q_2 = Q_3$$

⇒ MISMA CARGA


$$\Delta V_1 = \frac{Q_1}{C_1}$$

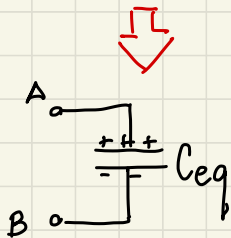

$$Q_{eq} = Q_1 = Q_2 = Q_3$$


$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)^{-1}$$

Paralelo

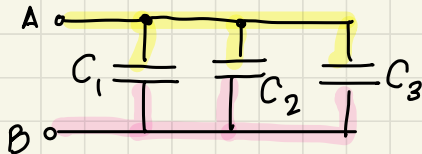

MISMO ΔV
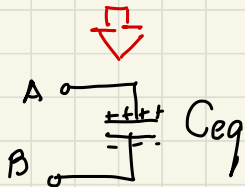
$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3 = V_{AB}$$




$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$\Delta V_{eq} = \Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3 = V_{AB}$$

Problema 1. Un capacitor lleno de aire está formado por dos placas paralelas, cada una de ellas con un área de 7.6 cm^2 , separadas una distancia de 1.8 mm . A estas placas se les aplica una diferencia de potencial de 20 V . Calcule: a) el campo eléctrico entre las placas; b) la densidad de carga superficial; c) la capacitancia y d) la carga sobre cada placa.

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

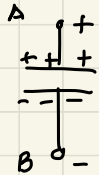

$$V_{AB} = 20 \text{ V}$$

$$\frac{1 \text{ V}}{\text{m}} = \frac{1 \text{ N}}{\text{C}}$$

$$A = 7.6 \text{ cm}^2$$

$$A = 7.6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$d = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\Delta V = 20 \text{ V}$$

$$a) \quad \Delta V = E d \rightarrow E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{20}{1.8 \times 10^{-3}} = \underline{11,111 \text{ V/m}}$$

$$b) \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rightarrow \sigma = E \epsilon_0 = \underline{98.33 \frac{\text{nC}}{\text{m}^2}}$$

$$c) \quad C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{8.85 \times 10^{-12} (7.6 \times 10^{-4})}{1.8 \times 10^{-3}} = \underline{3.7347 \text{ pF}}$$

$$d) \quad Q = C \Delta V = \underline{74.73 \text{ pC}} \quad \sigma = \frac{Q}{A} \quad Q = \sigma A$$


Energía potencial de un capacitor

$$\Delta V = V$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$U = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} C V^2$$
$$U = \frac{1}{2} Q V$$
$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Joules

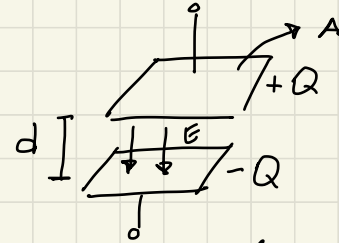

para placas paralelas

densidad de energía (u) (J/m^3)


$$u = \frac{U}{Ad}$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Problema 2. En el circuito que se muestra en la figura $C_1 = 2\mu F$, $C_2 = 3\mu F$, $C_3 = 5\mu F$, calcule:



- La capacitancia equivalente del circuito;
- Si la carga en el capacitor C_3 es $15\mu C$, calcule el voltaje y la carga de cada capacitor.
- La diferencia de potencial entre los puntos xy

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

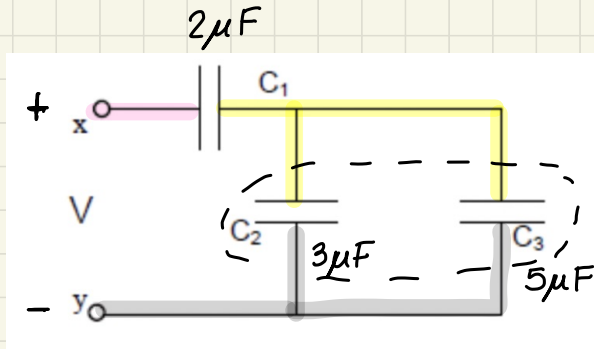

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 8\mu F$$

$$V_{23} = V_2 = V_3$$

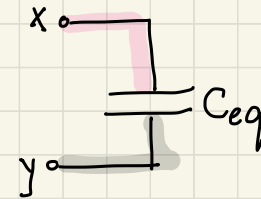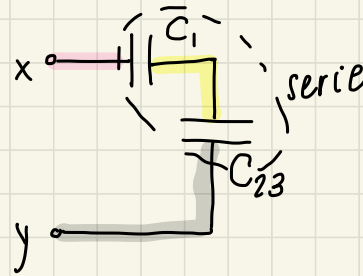

como $C_2 \parallel C_3 \Rightarrow$ mismo ΔV

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_{23}} + \frac{1}{C_1} \right)^{-1} = \underline{1.6\mu F}$$

Para C_3

$$Q_3 = 15\mu C \quad C_3 = 5\mu F$$

$$\Delta V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{15\mu C}{5\mu F} = 3V$$

$$U_3 = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 = \frac{1}{2} (5 \times 10^{-6}) (3)^2 = 22.5\mu J$$

Para C_2

$$V_2 = V_3 = 3V$$

$$C_2 = 3\mu F$$

$$Q_2 = C_2 V_2 = 9\mu C$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = 13.5\mu J$$

Para C_1

$$Q_1 = Q_{23} \quad V_{23} = 3V$$

$$Q_{23} = C_{23} V_{23}$$

$$Q_{23} = 8\mu F \cdot 3V$$

$$Q_{23} = 24\mu C$$



| C_i | Q | ΔV | U |
|-------|------------|------------|--------------------|
| C_1 | $24 \mu C$ | $12 V$ | $144 \mu J$ |
| C_2 | $9 \mu C$ | $3 V$ | $13.5 \mu J$ |
| C_3 | $15 \mu C$ | $3 V$ | $22.5 \mu J$ |
| | | | $\Sigma 180 \mu J$ |

$$Q_1 = Q_{23} = 24 \mu C$$

$$\Delta V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{24 \mu C}{2 \mu F} = 12 V$$

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} (2 \mu F) (12)^2 = 144 \mu J$$

$$U_{sist} = \underline{180 \mu J}$$

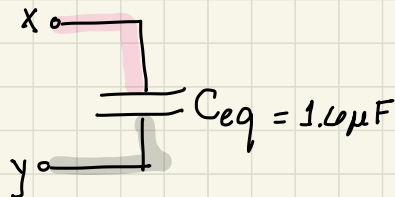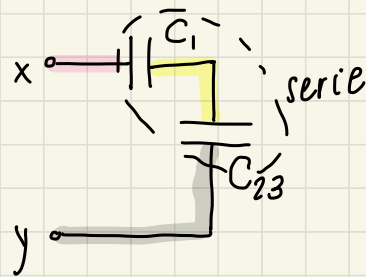

$$c) V_{xy} = V_x - V_y$$

$$V_{xy} = V_{eq}$$


$$Q_{eq} = Q_1 = Q_{23} = 24 \mu C$$

$$V_{eq} = \frac{Q_{eq}}{C_{eq}} = \frac{24 \mu C}{1.6 \mu F} = \underline{15 V}$$

Otra forma de encontrar la energía de un sistema capacitores

$$U_{eq} = U_{sist.} = \frac{1}{2} C_{eq} V_{eq}^2 = \frac{1}{2} (1.6 \times 10^{-6}) (15)^2 = \underline{180 \mu J}$$




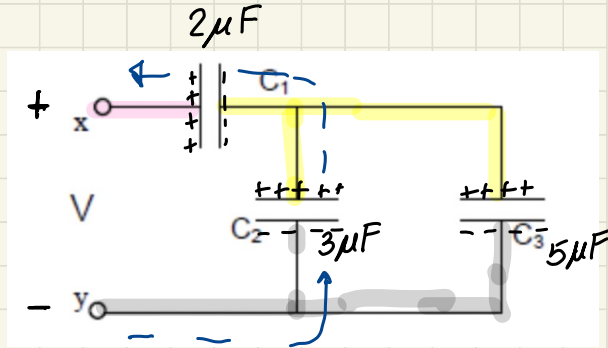
Otra forma de encontrar el voltaje entre los puntos x y



$$V_y + \Delta V_2 + V_1 = V_x$$

$$\begin{aligned} V_x - V_y &= \Delta V_2 + \Delta V_1 \\ &= 3 + 12 = 15 V \end{aligned}$$

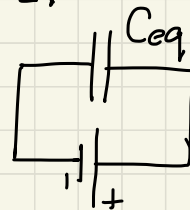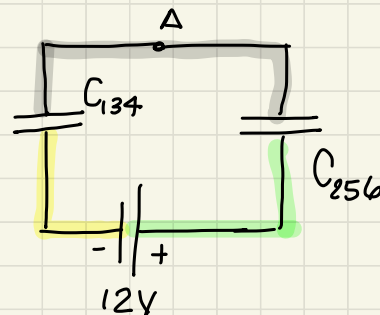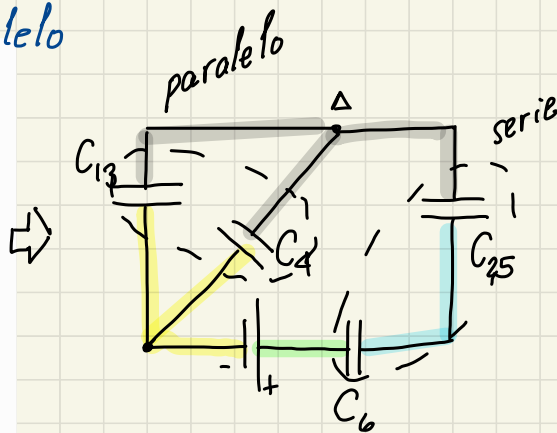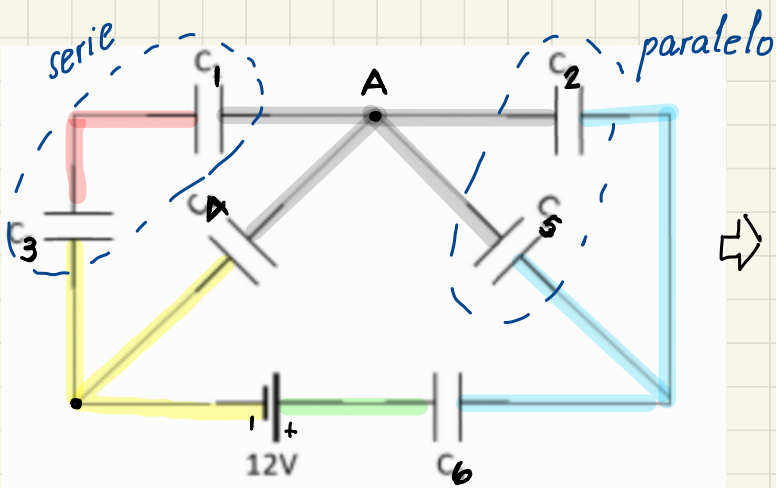Problema 3. En el circuito que se muestra en la figura todos los capacitores tienen una capacitancia $C = 2\mu F$ y están conectados a una batería de 12V. Calcule la capacitancia equivalente entre los terminales de la batería y la energía que almacena el capacitor C_6 .







$$C_{25} = C_2 + C_5 = 4\mu F$$

$$C_{13} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_3} \right)^{-1} = 1\mu F$$

$$C_{134} = C_{13} + C_4 = 3\mu F$$

$$C_{256} = \left(\frac{1}{C_{25}} + \frac{1}{C_6} \right)^{-1} = \frac{4}{3}\mu F$$
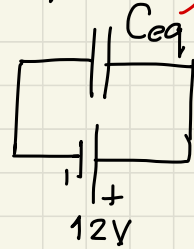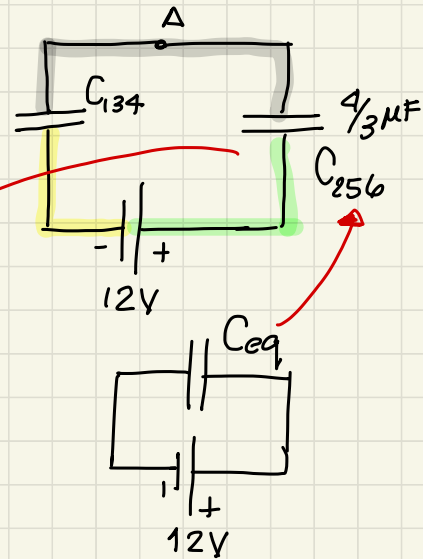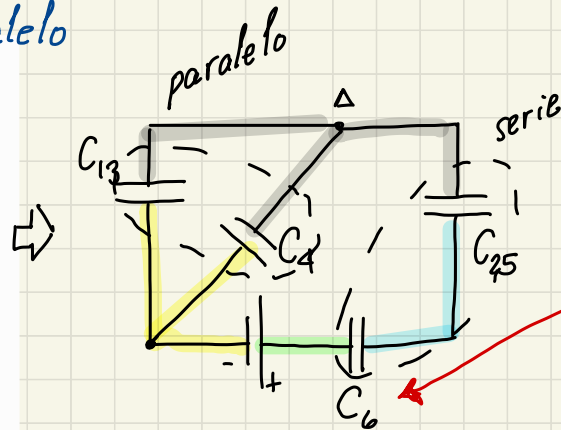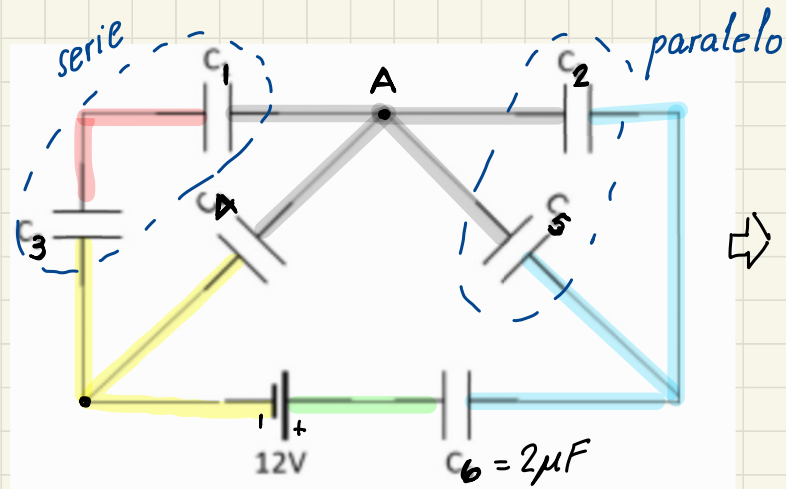
$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_{134}} + \frac{1}{C_{256}} \right)^{-1} = \frac{12}{13}\mu F \approx \underline{0.9231\mu F}$$



$$b) U_6 = \frac{1}{2} C_6 V_6^2 = \frac{1}{2} \frac{Q_6^2}{C_6}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{144}{13} \times 10^{-6}\right)^2}{2 \times 10^{-6}}$$

$$U_6 = 30.47 \mu\text{J}$$

$$C_{eq} = \frac{12}{13} \mu\text{F} \quad \Delta V_{eq} = 12\text{V}$$

$$Q_{eq} = C_{eq} \Delta V_{eq} = \frac{144}{13} \mu\text{C}$$

$$Q_{eq} = Q_{256} = \frac{144}{13} \mu\text{C}$$





$$V_{256} = \frac{Q_{256}}{C_{256}} = 8.3077\text{V}$$

$$Q_{256} = Q_6 = Q_{25}$$

$$Q_6 = \frac{144}{13} \mu\text{C}$$

Problema 4. Para el circuito que se muestra:

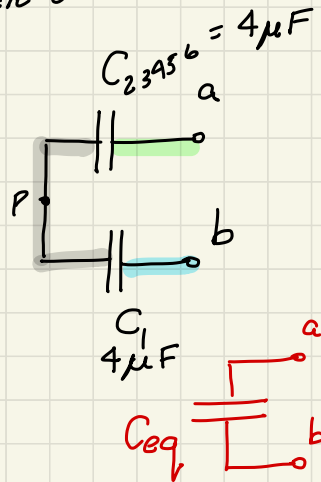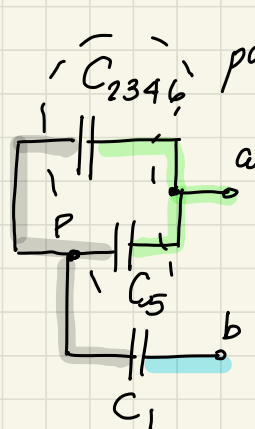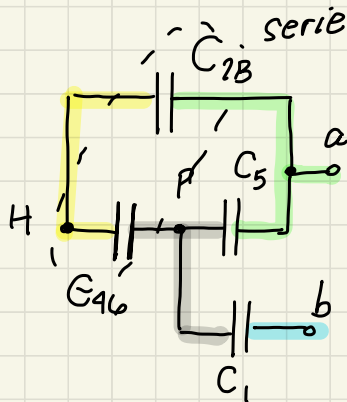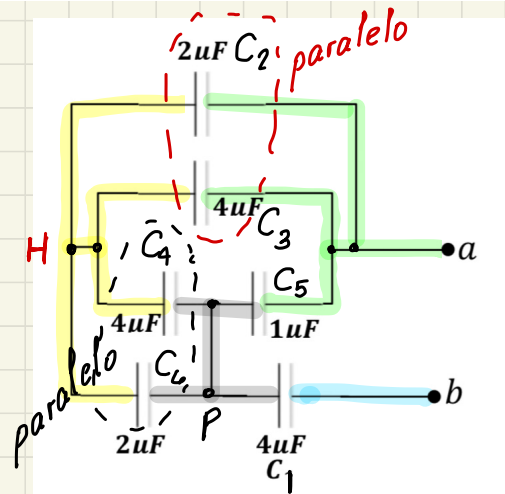- (a) Encuentre la capacitancia equivalente entre los puntos a y b del circuito que se muestra. **R: $2\mu F$**
R: $324\mu J$
 (c) ¿Cuál será la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor uno C_1 ? **R: $9V$**



$$C_{46} = C_4 + C_6 = 4\mu F + 2\mu F = 6\mu F$$

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 2\mu F + 4\mu F = 6\mu F$$





$$C_{2346} = \left(\frac{1}{C_{23}} + \frac{1}{C_{46}} \right)^{-1} = 3\mu F$$

$$C_{23456} = C_{2346} + C_5 = 3\mu F + 1\mu F = 4\mu F$$

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23456}} \right)^{-1} = \underline{2\mu F}$$

$$b) U_{sist} = \frac{1}{2} C_{eq} V_{eq}^2 = \frac{1}{2} (2 \times 10^{-6}) (18)^2 = \underline{324 \mu J}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

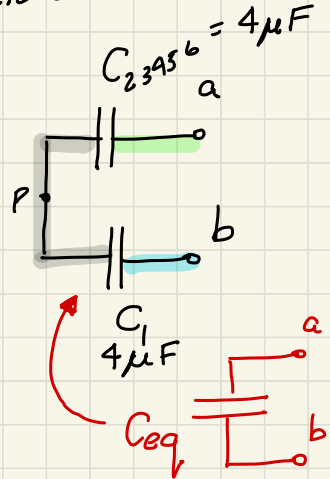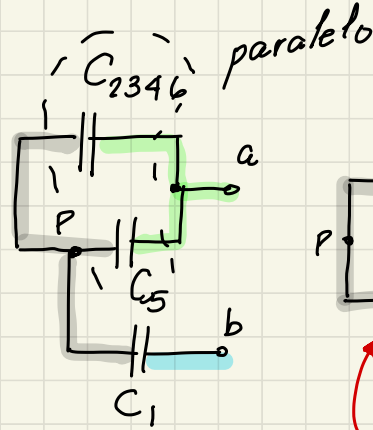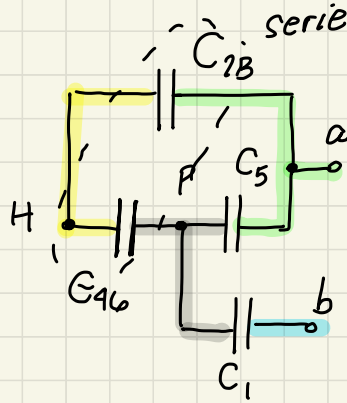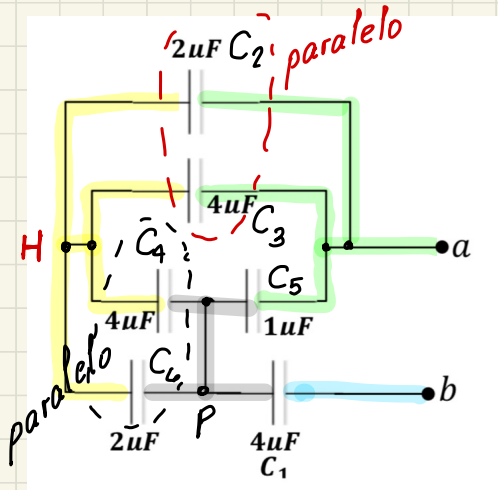

Como C_{eq} sust. a C_1 y C_{23456} en serie

$$\rightarrow Q_{eq} = Q_1 = Q_{23456}$$

$$Q_{eq} = V_{eq} C_{eq} = 18 (2 \times 10^{-6}) = 36 \mu C$$

$$Q_1 = 36 \mu C \rightarrow V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{36 \mu C}{4 \mu F} = \underline{9 V}$$

