Comenzado en	Tuesday, 14 de June de 2022, 23:41						
Estado	Terminados						
Finalizado en	Tuesday, 14 de June de 2022, 23:55						
Tiempo empleado	13 mins 21 segundos						
	8.00/10.00						
Calificación	80.00 de un total de 100.00						
Pregunta 1							
Correcta							
Puntúa 1.00 sobre 1.00							
Cuál de los siguien	tes enunciados es correcto.						
Seleccione una:							
 a. El voltaje para las resistencias en un circuito paralelo es el mismo. ✓ 							
○ b. El voltaje para las resistencias en un circuito en serie es el mismo.							
c. Si la resisti	vidad de un material es muy alto dicho material es muy buen conductor.						
O d. NAC							
Respuesta correcta							
Pregunta 2							
Correcta							
Puntúa 1.00 sobre 1.00							
Punto del circuito c	donde concurren tres o mas conductores.						
Seleccione una:							
a. Resistencia	○ a. Resistencia						
○ b. NAC							
○ c. Malla							
O d. Batería							
⊚ e. Nodo ∽							

Respuesta correcta

Pregunta 3						
Correcta						
Puntúa 1.00 sobre 1.00						
Según el código de color: - Si la franja multiplicadora es de color amarillo, cuál de los siguientes es el valor multiplicador correcto.						
Seleccione una: a. 100000						
O b. 1000						
⊚ c. 10000 ✓						
O d. 100						
○ e. 10						
Respuesta correcta						
Pregunta 4						
Correcta						
Puntúa 1.00 sobre 1.00						
Un nodo es cualquier trayectoria conductora cerrada en la red.						
Elija una;						
○ Verdadero						
Falso ✓						
Pregunta 5						
Correcta						
Puntúa 1.00 sobre 1.00						
Las superficies equipotenciales son paralelas a las lineas de campo eléctrico.						
Elija una;						
○ Verdadero						
Falso ✓						

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La pérdida de energía por unidad de carga dentro de cada material debido al choque inelástico de electrones se conoce como:

Seleccione una:

- a. Resistencia
- b. Caida de corriente
- c. Caída de potencial
- od. Voltaje

Respuesta correcta

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cómo se encontrará el área del alambre?

Seleccione una:

- \bigcirc a. $A=rac{\pi^2}{2}\phi^2$
- \bigcirc b. $A=rac{\pi}{2}\phi$
- \odot c. $A=rac{\pi^2}{4}\phi^2$ igwedge
- \bigcirc d. $A=rac{\pi}{4}\phi^2$
- \bigcirc e. $A=rac{\pi}{4}r^2$


Respuesta incorrecta.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 1.00

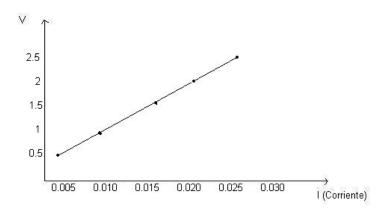En la siguiente gráfica, que representa la pendiente



Seleccione una:

- a. La potencia del circuito
- O b. El incremento de I sobre V
- oc. La resistencia del circuito
- Od. La multiplicación entre V e I
- e. El incremento de V sobre I

Respuesta incorrecta.


Pregunta 9 Correcta Puntúa 1.00 sobre 1.00

En el circuito que se muestra en la figura, se pueden utilizar dos tipos de conductores A y B de gran longitud:

El alambre A es de Cobre con una longitud L y un area A.

El alambre B es de Plomo con una longitud 2L y un Area 0.5A.

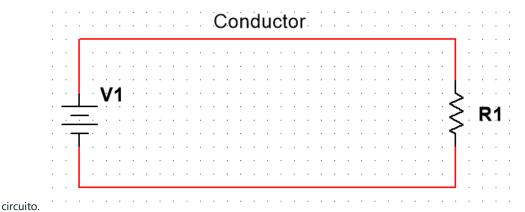El circuito esta alimentado por una fuente de voltaje V1, se desea saber que conductor utilizar para que circule la menor corriente posible en el



Seleccione una:

- a. Se pueden utilizar ambos conductores
- b. Hacen falta datos
- oc. Se debe utilizar el conductor A

Respuesta correcta

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La ley de Ohm establece que la corriente I en un material conductor es inversamente proporcional a la diferencia de potencial V aplicada en sus extremos; la constante de proporcionalidad se denomina resistencia, R del material.

Elija una;

- Verdadero
- Falso
- Corto 2

Ir a...