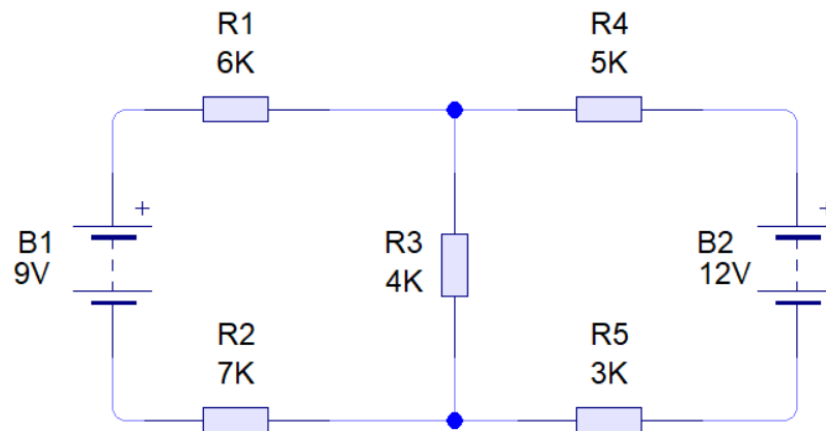


Comenzado en Friday, 30 de June de 2023, 21:55**Estado** Terminados**Finalizado en** Friday, 30 de June de 2023, 23:00**Tiempo
empleado** 1 hora 5 mins**Calificación** 100.00 de un total de 100.00**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 35.00 sobre 35.00

Dado el siguiente circuito:

Determinar la corriente que pasa en R_3

Seleccione una:

- ☐ a. $4.32mA$
- ☐ b. $9.78mA$
- ☒ c. $1.21mA$ ✓
- ☐ d. $7.45mA$
- ☐ e. $3.14mA$

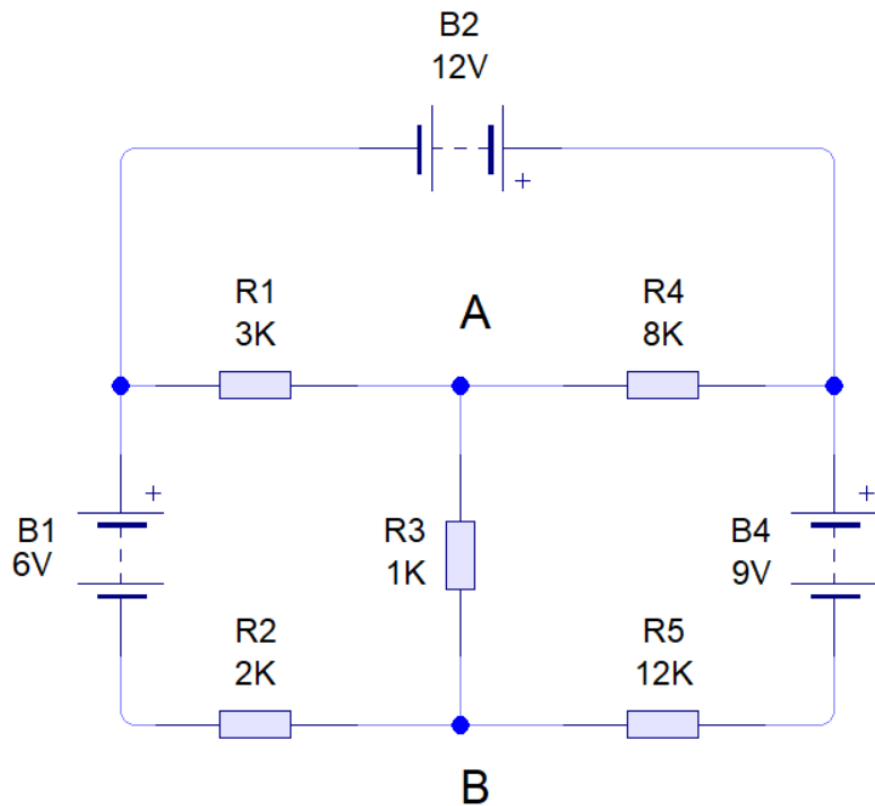
La respuesta correcta es: $1.21mA$

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 35.00 sobre 35.00

Dado el siguiente circuito:

Determinar el voltaje entre los nodos A y B (V_{AB})

Seleccione una:

- ☐ a. 0.258V
- ☐ b. 2.39V
- ☒ c. 1.63V ✓
- ☐ d. 6.58V
- ☐ e. 7.85V

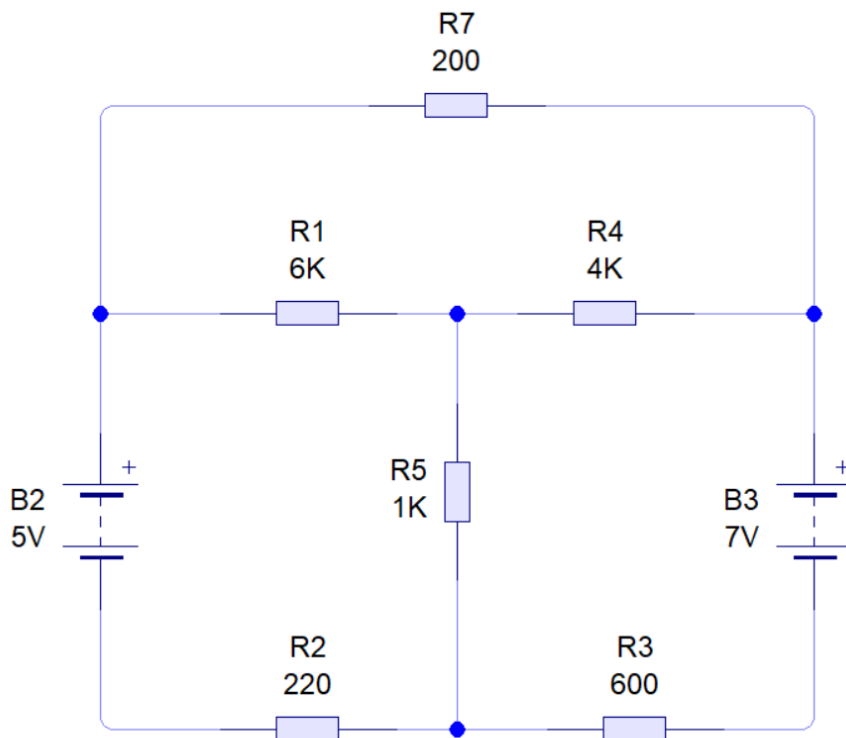
La respuesta correcta es: 1.63V

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 30.00 sobre 30.00

Dado el circuito siguiente:

Determinar la corriente que pasa en R_7 .

Seleccione una:

- ☐ a. $5.42mA$
- ☒ b. $1.51mA$ ✓
- ☐ c. $12.75mA$
- ☐ d. $8.43mA$
- ☐ e. $78.98mA$

La respuesta correcta es: $1.51mA$ [◀ Actividad 11 \(30/06\)](#)

Ir a...

[Actividad 18 ▶](#)