



Firma:

[Handwritten Signature]

Carné: 201709088 Curso: Física 2 Sección: C

Nombre: Leonel Antonio González García


Puede iniciar su examen a partir de aquí

Pregunta 1.

$$R_1 = 50.0 \, \Omega \quad R_3 = 30.0 \, \Omega \quad R_5 = 40.0 \, \Omega \quad V_2 = 75.0 \, \text{V}$$

$$R_2 = 20.0 \, \Omega \quad R_4 = 25.0 \, \Omega \quad V_1 = 60.0 \, \text{V} \quad V_3 = 40.0 \, \text{V}$$

a) Malla 1:

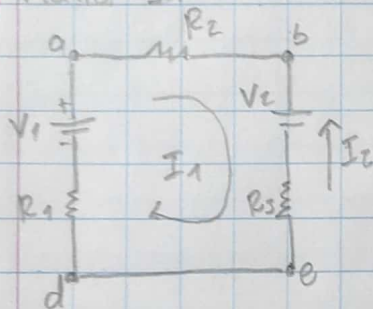

$$-R_1 I_1 + V_1 - R_2 I_1 - V_2 - R_3 I_1 + R_3 I_2 = 0$$


$$V_1 - I_1 (R_1 + R_2 + R_3) - V_2 + R_3 I_2 = 0$$

$$I_1 (R_1 + R_2 + R_3) = V_1 - V_2 + R_3 I_2$$

$$I_1 (50 + 20 + 30) = 60 - 75 + 30 I_2$$

$$100 I_1 = -15 + 30 I_2$$

b) Malla 2:

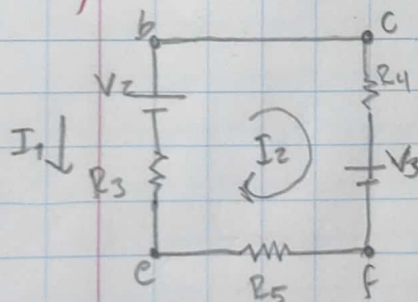

$$I_1 = \frac{30 I_2 - 15}{100}$$

$$I_1 = 0.01338 \, \text{A}$$

$$I_1 = 13.38 \, \text{mA}$$

$$R_3 I_1 + V_2 - R_4 I_2 - V_3 - R_5 I_2 = 0$$

$$R_3 I_1 + V_2 - V_3 - I_2 (R_4 + R_5) = 0$$

$$30 I_1 + 75 - 40 - I_2 (25 + 40) = 0$$

$$30 I_1 + 35 - 65 I_2 = 0$$

$$30 \left(\frac{30 I_2 - 15}{100} \right) - 65 I_2 + 35 = 0$$

$$9 I_2 - \frac{9}{2} - 65 I_2 + 35 = 0$$

$$-56 I_2 + 30.5 = 0$$

$$I_2 = \frac{-30.5}{-56} = 0.5446 \, \text{A} \approx 544.6 \, \text{mA}$$

$$I_1 = 13.4 \, \text{mA}$$

$$I_2 = 544.6 \, \text{mA}$$


c) $I_{\text{entra}} = I_{\text{sale}}$

$$I_3 - I_2 + I_1 = 0$$

$$I_3 = I_2 - I_1$$

$$I_3 = (544.6 \times 10^{-3}) - (13.4 \times 10^{-3})$$


$$I_3 = 0.5312 \text{ A}$$

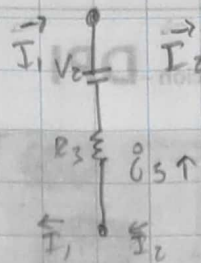

$$P = R I_3^2 \Rightarrow P = (30)(0.5312)^2$$

$$P = 8.465 \text{ W}$$

$$P = 8.47 \text{ W}$$

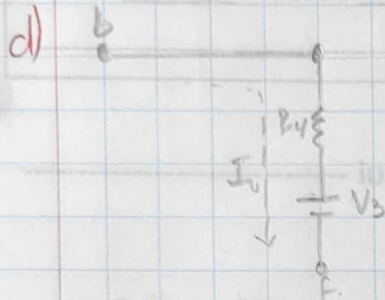

$$-V_b - R_4 I_4 - V_3 + V_F = 0$$

$$V_b - V_F = R_4 I_4 + V_3$$

$$V_{bF} = (25)(0.5446) + 40$$

$$V_{bF} = 53.6 \text{ V}$$

$$V_{bF} = 53.6 \text{ V}$$

Pregunta 5:

$$E = 70 \text{ V}$$

$$C = 2500 \text{ }\mu\text{F}$$

$$R = 80.0 \text{ k}\Omega$$

$$t = 0.5$$